פיזיקה 2 להנדסת אלקטרוניקה

פרק 21 - תרגילים בנגדים וסוללה לא אידיאלית


תוכן העניינים

1. התנגדות 1
2. כאמ ומתח הדקים 2

התנגדות:

שאלות:


1) נגד גלילי

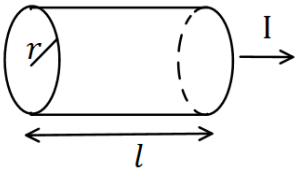


חשב את ההתנגדות של נגד בצורת גליל באורך $l=1m$ ורדיוס בסיס של $r=2mm$. הנגד עשוי מנחושת בעלת התנגדות סגולית $\rho=1.72\cdot10^{-8}\Omega\cdot m$ (הזרם זורם לאורך ציר הסימטריה של הגליל).

2) נגד בצורת תיבה

א)

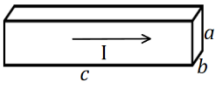

ב)

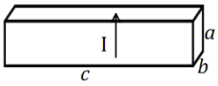

מוליך בנוי בצורת תיבה עם צלעות שאורכן a,b,c.
התייחס לגודל הצלעות ולהתנגדות הסגולית ρ כנתונים.
חשב את התנגדות המוליך בכל אחד מהמקרים הבאים.
שים לב: בכל מקרה הזרם זורם במוליך בכיוון אחר!

תשובות סופיות:

1) $R=0.00137\Omega$

2) א. $R=\rho\cdot\frac{c}{a\cdot b}$ ב. $R=\rho\cdot\frac{a}{b\cdot c}$

כאם ומתח הדקים:

שאלות:

1) כאם ומתח הדקים


סוללה מייצרת כא"מ של $5V$. לסוללה התנגדות פנימית של $r = 2\Omega$.
מחברים את הסוללה לנגד חיצוני R שהתנגדותו אינה ידועה.
נתון כי הזרם בכל רכיב במעגל זהה ושווה ל- $I = 0.5A$.

א. שרטט תרשים המתאר את המעגל.

ב. חשב את מתח ההדקים שמספקת הסוללה.

ג. מהי ההתנגדות של הנגד?

תשובות סופיות:

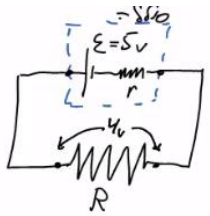1) א. 

ב. $V = 4V$

ג. $R = 8\Omega$